

M



УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ"  
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
СКОПЈЕ

ИСПИТ ОД ПРЕДМЕТОТ

Кандидат: Димитар Царев

Индекс бр.: \_\_\_\_\_ насока/модул \_\_\_\_\_

Предметот го слушав во: \_\_\_\_\_ семестар 201 \_\_\_\_ год.

Кај наставникот: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Студентот не смее да ја изнесува  
тетратката од просторијата на испитот.

Не е дозволено истргнување или  
кинење на листови од тетратката.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ДЕН 123

спецвалт / Најдобра за теорема

ТМ\*  
РА\*

Шанша

Абсолутна Шанша

5

1.

I 3,53V

II 3,62V



2. 3,0V

3.

$R_{pot} \in (0,00 \text{ k}\Omega, 5,06 \text{ k}\Omega)$   
 $0 \Omega, 5060 \Omega$




4.

i	R [ $\Omega$ ]
1	300
2	380
3	525
4	680
5	820
6	910
7	1001



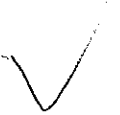5.

$$\frac{1}{2} V - \frac{1}{3} V = \frac{3-2}{6} V = \frac{1}{6} V = \frac{1}{6} \cdot 1000 \text{ mV} = 166, \overline{6} \text{ mV}$$



M



$$(11) \quad z_2 = R_{pot} = 0,22 \text{ k}\Omega = 220 \Omega$$

$$z_2 = 220 \Omega$$

$$(12) \quad z_1 = 300 \Omega$$

$$z_3 = 390 \Omega$$

$$z_4 = 525 \Omega$$

$$\Rightarrow \quad \epsilon = \frac{z_1}{z_2} - \frac{z_4}{z_3} = \frac{300}{220} - \frac{525}{390} = 0,0174$$

$$\boxed{\epsilon = 0,0174} \quad \checkmark$$

Универзитет  
Нови Сад  
Факултет  
за Електрично  
Инженјерство

i	$z_1 [\Omega]$	$z_3 [\Omega]$	$z_4 [\Omega]$	$R_{pot} [\Omega]$	$\epsilon [1]$
1.	300	390	525	220	0,0174
2.	390	300	680	170	0,0275
3.	300	525	680	230	0,0081
4.	525	390	390	490	0,0125
5.	680	525	320	450	-0,0508

$$\epsilon_{\text{cp}} = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 + \epsilon_4 + \epsilon_5}{5} = 0,0314 \approx 3\%$$

K+K

22.  $R_{pot} = 16,1 \Omega$

$R_L = R_{pot} = 1040 \Omega$

$R_c = 10001 \Omega$

$C = 9,48 \mu F = 9,48 \cdot 10^{-6} F$

$L = C R_L R_c = 9,48 \cdot 10^{-6} \cdot 1040 \cdot 10001 = 9,87 H$

$L = 9,87 H$

i	$R_c [\Omega]$	$R_{pot} [\Omega]$	$L [H]$
1.	1001	1040	9,87
2.	910	1050	9,06
3.	880	1550	10,00
4.	820	1280	10,03
5.	525	1950	9,74
6.	390	2680	9,83
7.	300	3470	9,87

$L = C R_L R_c$

$R_L = R_{pot}$

$C = 9,48 \cdot 10^{-6} F$

$L_{op} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 = 9,77 H$


$L_{op} = 9,77 H$

Калгугар эд номнаст

L-impedance




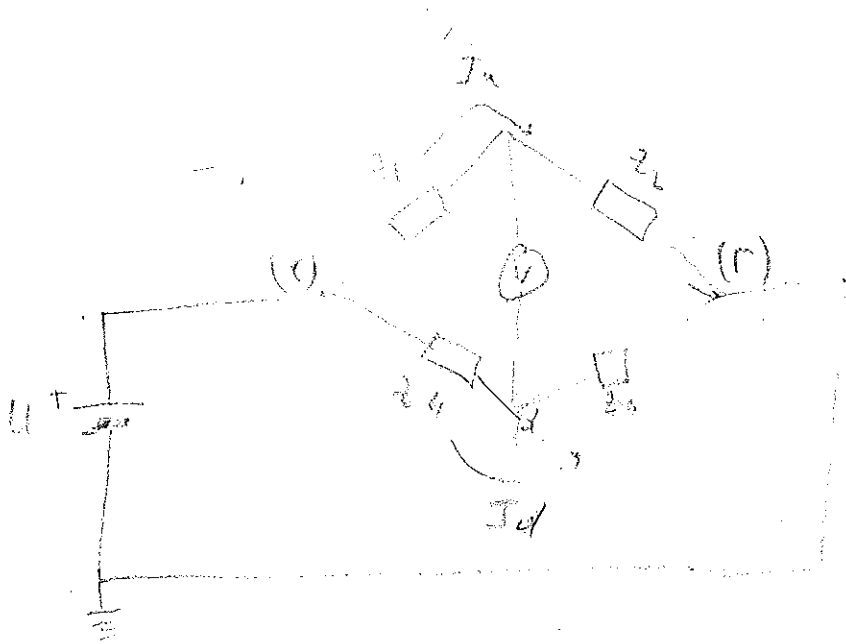(25)  $U_{AB} = 0$        $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_4}{z_3}$       (condition)



$U_{AB} = 0$

$\Rightarrow$

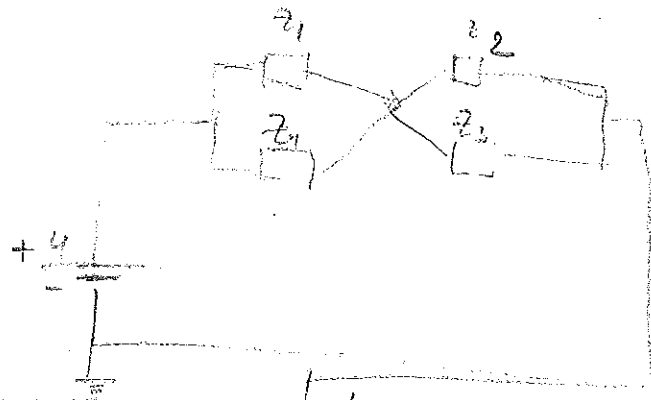

$I_{z_1} = I_{z_2}$ $I_{z_4} = I_{z_3}$	$U_{z_1} = U_{z_4}$ $U_{z_2} = U_{z_3}$	$(z_1 \parallel z_4, z_1 \text{ cap. } z_4)$ $(z_2 \parallel z_3, z_2 \text{ cap. } z_3)$
--	--	--

or  $\Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{\frac{U_{z_1}}{I_{z_1}}}{\frac{U_{z_2}}{I_{z_2}}} = \frac{U_{z_1}}{U_{z_2}} = \frac{U_{z_4}}{U_{z_3}} = \frac{I_{z_4}}{I_{z_3}} =$

$= \frac{U_{z_4}}{I_{z_4}} = \frac{z_4}{z_3}$

$\Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_4}{z_3}$

(24)  $U(t) = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$i = i_0 \cos \omega t$

$Z_2 = R_L = R_{pot} \quad Z_4 = R_C$

$Z_1 = Z_L = j\omega L \quad Z_3 = Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

$L = C R_C R_L$  Location!

$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4}$  of (24)

$L = \frac{Z_1}{j\omega} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_4 j\omega} = \frac{C \cdot Z_2 Z_3}{Z_4 j\omega C}$   
 $= \frac{C \cdot Z_2 Z_3}{Z_4} \cdot \frac{1}{j\omega} = C Z_2 Z_3 = C R_L R_C$

$\Rightarrow L = C R_L R_C$

(25)

$Z = \frac{U}{I} = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4}$

Location!

$I_3 = I_4 \quad U_0 = 0$

$U_2 = U_5 \quad U_5 = U$

$I_1 = I_2$

By Kirchhoff's laws

$I_3 + I_{Z_1} = I_4$

$I_3 + I_{Z_2} = I_2$

$$I_5 + I_2 = I_4 = I_3 = I_2 = I_1$$

$$I_2 = I_1 + I_4 + I_5$$

$$I = I_2 - I_1 - I_4 = I_5$$

$$\Rightarrow Z = \frac{U}{I} = \frac{U_5}{I_5} = Z_5 = \frac{Z_5 Z_1 Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4}$$

$$= \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_2} \cdot \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_4} \cdot Z_5 = \boxed{\frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4}}$$

$$\Rightarrow \boxed{Z = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4}} \quad \checkmark$$

OK

topako

ABS

~~AP Corporates~~