

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

# 从 RTL 到 SoC

刘玖阳

华中科技大学

PLCT 实验室

*liu@jiuyang.me*

October 23, 2021

我不会做演讲，但是很会忽悠，为了满足节目效果，我更希望有观众随时中断我来进入忽悠环节。

- 声讨 Verilog 引入的 RTL 设计范式
- 回归 **电路本质**，讨论如何设计优秀的电路
- 基于 **电路本质**，分别总结对特定电路的优化方向
- 试图更加 meta 地讨论，探讨如何对大规模数字电路进行优化的基本思路
- 放送实习广告

# 基于事件的综合

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

Verilog 是一门从设计上就是邪恶的语言。  
从一开始就是为了仿真设计的。

- IEEE 定义了仿真语意<sup>1</sup>。
- 用户写电路只是使用了这个语言的可综合子集<sup>2</sup>，不同 EDA 厂商会有 NDA 的帮助手册定义该。
- 基于事件设计电路违背了电路设计的本质。

---

<sup>1</sup>iee1800-2005、1364-2005

<sup>2</sup>试图在 spec 中搜索 synthesis

# 综合器很痛苦

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

- 根据事实标准设计“可综合子集”<sup>3</sup>
- 将广泛的编程范式转换成电路
- 网表优化（例如：常数传播、共有表达式消除）
- 工艺库映射<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>404

<sup>4</sup><https://github.com/berkeley-abc/abc>

# 工程师很痛苦

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## ALERTBLOCK

数字电路工程师不是 Verilog 工程师

- 分析甲方需求
- 设计**电路结构**
- 将电路设计转述成**基于事件**的编程范式
- 对电路进行实现和评估
- 和验证工程师搏斗

# 问题：用了几个加法器？

```
assign add_u = reg1 + reg2;
assign sub_u = reg1 - reg2;
always_comb begin
    exec_ret = '0;
    unique case(op)
        OP_ADD, OP_ADDU: exec_ret = add_u;
        OP_SUB, OP_SUBU: exec_ret = sub_u;
        default: exec_ret = '0;
    endcase
end
```

5

## ALERTBLOCK

本质来说需要综合器理解 *unique* 的语意，根据改语意将 + 和 - 合并起来。

<sup>5</sup><https://github.com/trivialmips/nontrivial->

[mips/blob/master/src/cpu/exec/instr\\_exec.sv](https://github.com/trivialmips/nontrivial-mips/blob/master/src/cpu/exec/instr_exec.sv)

# 反思：设计思路与综合器作出的补救

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

使用事件综合的电路开发者的思路：

**if event do something else do something else**

如果发生了某个事件，那么改变某个状态。

于是综合器为了 CSE 对控制状态进行检测

**Pragma**

用户强制写 pragma，强调多个信号是互斥的。

**SAT/语意分析**

检查控制信号是否互斥，如果互斥则共享电路。

# 反例：独热码的判断

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 以 3 位的独热码为例

```
val a = RegInit(0.U(3.W))
when(a(0)) {
    ???
} elseif(a(1)) {
    ???
} elseif(a(2)) {
    ???
}
```

本质来说综合器不知道  $\text{PopCount}(a) = 1.U$



# 反思：需要更多的元数据

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

再返回看大家诟病已久的 Chisel 不支持 switch-case 问题。<sup>6 7</sup>

## ALERTBLOCK

本质来说是，如何表述并行查找的元信息。

晚点再回来讨论并行查找。

---

<sup>6</sup>Verilog 1364 pg.127

<sup>7</sup>full\_case parallel\_case", the Evil Twins of Verilog Synthesis [▶](#) [☰](#) [↶](#) [↷](#) [🔍](#) [🔄](#)

# 问题：写入了什么？电路是什么？

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

```
module aaa (  
  input a,  
  output b,  
  input clk,  
  output c);  
    assign b = ~a;  
    assign b = 1'b0;  
    assign b = 1'b1;  
    reg r;  
    always @(posedge clk) begin r <= a; end  
    always @(posedge clk) begin r <= b; end  
    assign c = r;  
endmodule
```

# 问题：写入了什么？电路是什么？

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

```
module aaa(a, b, clk, c);
    wire _0_;
    input a;
    output b;
    output c;
    input clk;
    sky130_fd_sc_hs__conb_1 _1_ (
        .LO(_0_)
    );
    sky130_fd_sc_hs__buf_1 _2_ (
        .A(_0_),
        .X(b)
    );
    sky130_fd_sc_hs__buf_1 _3_ (
        .A(_0_),
        .X(c)
    );
endmodule
```

# Guarded Atomic Action

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

BlueSpec 通过**原子事件自动调度多写信号**解决了这个问题。

# 反思：语意

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## ALERTBLOCK

是否一开始设计的时候就错了？

为验证而生的 Verilog，从一开始就不是为构建电路进行设计的。并且将 Chisel 等现代 RTL 带入了让人抱怨 PPA 的深渊。现有的绝大多数“大公司”都会限制 Verilog 的可综合语意到更小的范围，比如拒绝阻塞赋值<sup>8</sup>等。

本质来说就是在可综合 Verilog 上继续限制 Verilog 的语意到网表级。

<sup>8</sup>阻塞语意违背了电路设计的初衷

# 回归本质：网表

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 问题

如何从网表的角度来思考电路？

回顾大家的体系结构课本：数据通路、控制通路。  
本质来说，设计流水线就是平衡数据通路的每一级流水的延时。

设计状态机就是平衡数据通路每一个状态的延时。  
而控制电路就是将数据通路通过译码器转换成控制信号。

## 本质

电路是一个图

# Trade Off-面积与延时

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学


总结

广告

在数据通路中，有一些特定的电路需要卷。这些电路的本质都是大且深。

- 传播逻辑
- 选择逻辑

对于数据通路设计的重要关键就是：如何在特定的设计需求之下，作出合适的**妥协**<sup>9</sup>。本质的设计范式就是平衡。

<sup>9</sup><https://zh.wikipedia.org/wiki/阿姆达尔定律> 

# 加法器

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

理解前缀加法器逻辑转换得到 P 和 G，转换设计思路。<sup>10</sup>

- Ripple Carry<sup>11</sup>: 大小  $N-1$  深度  $N-1$
- Brent Kung<sup>12</sup>: 大小  $2N$  深度  $2\log N$
- Kogge Stone<sup>13</sup>: 大小  $N\log N$  深度  $\log N$

这些仅仅是两扇入的前缀加法器，如果是更高扇入的前缀加法器，还需考虑电容带来的延时。

在定序的电路中也常常存在，数 1 的个数或者找到第  $i(i>1)$  个 1。这也是经常存在的传播逻辑。

---

<sup>10</sup><https://www.bilibili.com/video/BV17b4y1Y7dX>

<sup>11</sup><https://github.com/sequencer/arithemic/blob/master/arithmic/src/addi>

<sup>12</sup><https://github.com/sequencer/arithemic/blob/master/arithmic/src/addi>

<sup>13</sup><https://github.com/sequencer/arithemic/blob/master/arithmic/src/addi>



# 乘法器

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路设计

基于 IP 的设计方法学

总结

广告

使用 CSA 将  $N$  级串行依赖转换成  $\log N$  的并行依赖。  
对于 RTL 级别的设计来说，乘法器很简单（基本没什么新意）。  
老老实实做 Booth Encoding（查表）和华莱士树（堆 CSA）。  
14

## 流水、长延时

### 典型的可流水的长延时块的设计

- 和 SRT 除法器的本质不同是这玩意儿可以流起来
- 长延时块的 retiming 是综合器需要考虑的问题（在哪儿切割流水）

# Mux

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结



大型数字电路设计

基于 IP 的设计方法学

总结

广告

除了传播之外的另一个重要逻辑就是**选择**：两种选择逻辑的底层实现：

  


15

# 多路选择器

多路选择器会严重影响电路深度，在数据通路中主要有两个使用情况：

- 真正的多路选择逻辑
- 动态移位<sup>16</sup>

 

加上高扇入优化使用独热码做掩码 (AND)，高扇入选择 (OR)。

隐含了  $\text{PopCount}(a) = 1.U$  作为元数据优化电路。

<sup>16</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel\\_shifter](https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_shifter)

# 动态移位的高扇入优化

RTL->SoC

刘玢阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

```
def apply[T <: Data](inputs: Vec[T], shiftInput: UInt, shiftType: ShiftType,
  shiftGranularity: Int = 1): Vec[T] = {
  val elementType: T = chiselTypeOf(inputs.head)
  shiftInput.asBools().reverse
    .grouped(shiftGranularity)
    .map(VecInit(_).asUInt()).zipWithIndex.foldLeft(inputs) {
      case (prev, (shiftBits, layer)) =>
        Mux1H(
          UIntToOH(shiftBits),
          Seq.tabulate(shiftBits.getWidth)(i => {
            val layerShift: Int = i * (1 << (layer * shiftGranularity))
            VecInit(shiftType match {
              case LeftRotate =>
                prev.drop(layerShift) ++ prev.take(layerShift)
              case LeftShift =>
                prev.drop(layerShift) ++ Seq.fill(layerShift)(0.U.asTypeOf(
                  elementType))
              case RightRotate =>
                prev.takeRight(layerShift) ++ prev.dropRight(layerShift)
              case RightShift =>
                Seq.fill(layerShift)(0.U.asTypeOf(elementType)) ++ prev.
                  dropRight(layerShift)
            })
          })
        )
    }
}
```

# 甲方爸爸的钱实在太多了（需求太卷了）

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

只要在 RTL 的设计领域中，所有能数据通路都在论文中了。  
只要脱离了 RTL，对于数据通路的优化还能更卷。<sup>17</sup>

在 FinFET 中也存在着新的问题：共轭的 N/P 管，非对称的  
晶体管设计收到了限制。

在此之后怎么卷？

<sup>17</sup><https://ieeexplore.ieee.org/document/1051786>

# 控制通路

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

控制通路的信息来自于数据通路 (例如 IF、BP、CSR):  
基本来说, 数据通路到控制通路的转换分为两种:

- 不需要 XOR (真值表化简加 PLA: 即译码器电路)
- 需要 XOR(依赖传输逻辑: 如定序等)

# 译码器

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 本质

译码器的电路本质是 PLA(programmable logic array)。

为了从数据通路中获得译码后的控制电路：

- 真值表优化算法：子集覆盖问题。Quine Mccluskey 搜索全局最优解<sup>18</sup>；espresso 启发式求局部最优解<sup>19</sup>。
- 逻辑综合：综合器将门级网表转换成逻辑门时进行了复杂逻辑门的 *techmap*。
- 重编码：宏观来看，这就是 ISA 编码的艺术。微观来看，以状态机为例，重编码算法就是状态到状态间的映射关系的转换。在控制通路中，MicroOp 的设计也是一种重编码。

<sup>18</sup><https://www.bilibili.com/video/BV1Av411v7UR>

<sup>19</sup>PLCT 的韩博阳同学正在卷

# 关于一些 Chisel 的误解的澄清

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结


广告

在这一页中，虽然我们处于讨论控制通路设计的位置。但是，我希望澄清一些关于对 Chisel 的误解：

- SpinalHDL 可以产生更好的状态机？<sup>20</sup>
- Chisel 少了 switch-case 产生的电路就更差？<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup><https://spinalhdl.github.io/SpinalDoc-RTD/master/SpinalHDL/Libraries/fsm.html>

<sup>21</sup><https://www.bilibili.com/video/BV1hq4y1d71A> 



# 多路选择器优化

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

两种多路选择器：优先选择和并行选择。

优先选择具有传播性：优先级高的分支的控制信号会传播到优先级更低的分支。

这种传播可以体现在数据通路中，也可以体现在控制通路中。大部分设计者更偏向的是：在控制通路中将串行优先选择转到并行优先选择逻辑。（查表/CSA）作为掩码进行选择，增大扇出用独热码的方式进行优化。

# 对控制通路的优化思路

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

- 人工优化真值表（更多的?、重编码、预译码）
- 对于小表选择使用 QMC，对于大表选择使用 espresso
- 将数据通路的优先选择提取到译码中
- 对定序逻辑进行特殊优化

# 总结

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

摒弃掉基于事件的设计范式，回归图的本质：

- 根据需求设计数据通路，大致估计数据通路中的延时和面积。
- 针对数据通路的多路选择器的 SEL 信号、寄存器更新、读 RAM、写 RAM 设计其对应的控制信号。
- 设计控制通路，对控制信号进行编码 (MicroOp/Pre-Decode)
- 丢给验证工程师去修 bug

**RTL 编程和软件编程的本质不同**

**贵**

RTL 有时候缺乏很多元数据的抽象。Floorplan、Power、Timing 等信息无法反馈给之后的设计部分。

# 总线协议

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 解偶

总线协议的设计就是将数据和控制信号进行路由传送给远端。

- 访存
- 缓存
- 计算
- 原子 (访存加计算)

本质就是个路由协议，将不同的请求路由到不同的位置上。  
所有 IP 加上地址直接接入到总线。

# 基于 IP 的设计

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

不同 IP 直接的交互只能通过总线进行交互，不存在数据通路和控制通路的共享。  
**总线功能越多，卖得越好。**

# 数字 IP 的巨大浪费

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 问题

是否真的需要这个 IP 的所有功能？

此 IP 上的所有功能是否会被使用了？  
不需要的功能，变成了永久的暗硅。

# Diplomacy

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 本质还是原数据

将总线 IP 连接（图）的元数据暴露在 RTL 设计之中，按需定制特定 IP。

# 元数据

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 本质

对元数据的理解和操作。

- 一个加法器面积多大，延时多高。
- 选择电路是优先选择还是并行选择。
- 真值表的优化算法，如何设计真值表可以尽可能减少电路逻辑。
- 状态机如何重编码。综合器会如何进行优化。
- SoC 的连接关系，参数传递应该如何传递给子模块按需生成电路。
- 电路在后端应该怎么摆？电源设计，时钟设计。



# 电路设计基本原则

RTL->SoC

刘玖阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语意

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

## 本质

### Trade Off

- 数据通路
- 控制通路
- 丢 debug 的锅给验证人员

# 广告

RTL->SoC

刘玟阳

TL;DR

范式

事件综合

多写

语义

网表

电路的本质

数据通路

传播逻辑

选择逻辑

卷

控制通路

总结

大型数字电路  
设计

基于 IP 的设计方法  
学

总结

广告

PLCT 是中科院软件所下的组织。PLCT Chisel 小组是 PLCT 下的组织。

所有工作都是开源的。

我们的开源工作主要是：

- 给上游提供新功能、修 bug、加文档
- 上游不做的，我们开源来做
- 设计完善的开源项目捐赠给基金会共同维护

主要领域

- 对 Chisel/FIRRTL 的增加新功能、修 bug、加文档
- 基于 Diplomacy 的智能总线 IP 设计
- 优化 Chisel 的验证流程
- 基于 Chisel 的高度的可配数字 IP